

CSE 232 SPRING 2020


PROJECT 2

Ali Bahar-171044066


Problem solution with C

```
1. signBit = 0;
2. a = a_in ;
3. b = b_in;
4. mult = 0;
5.
6. if(a < 0){
7.     a = ~a;
8.     ++a;
9.     signBit = 1;
10. }
11.
12. while(a > 0){
13.     mult = mult + b;
14.     a = a-1;
15. }
16.
17. if(signBit){
18.     mult = ~mult;
19.     ++mult;
20. }
21.
22. return mult;
```


State Diagram

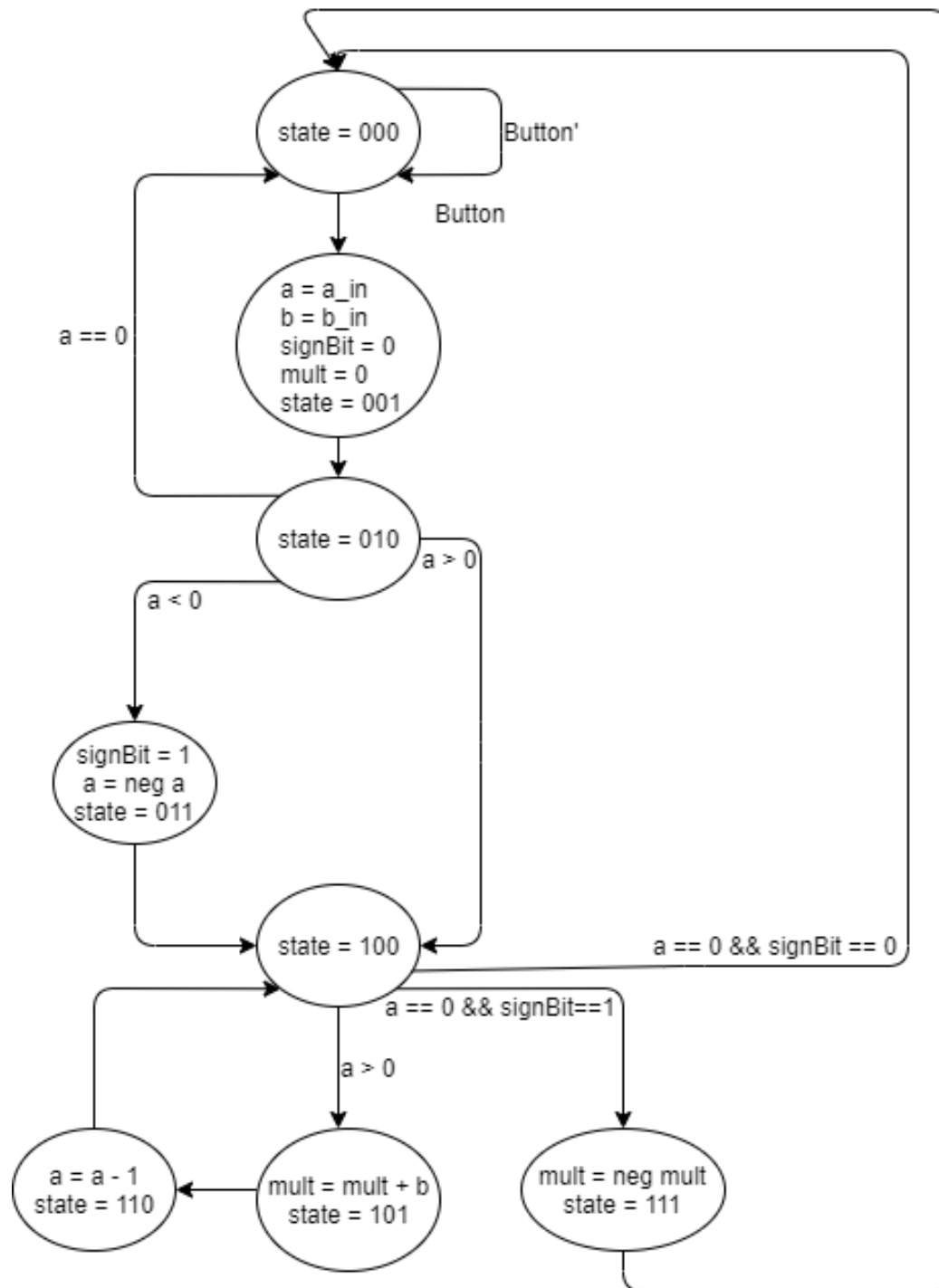

Data Path

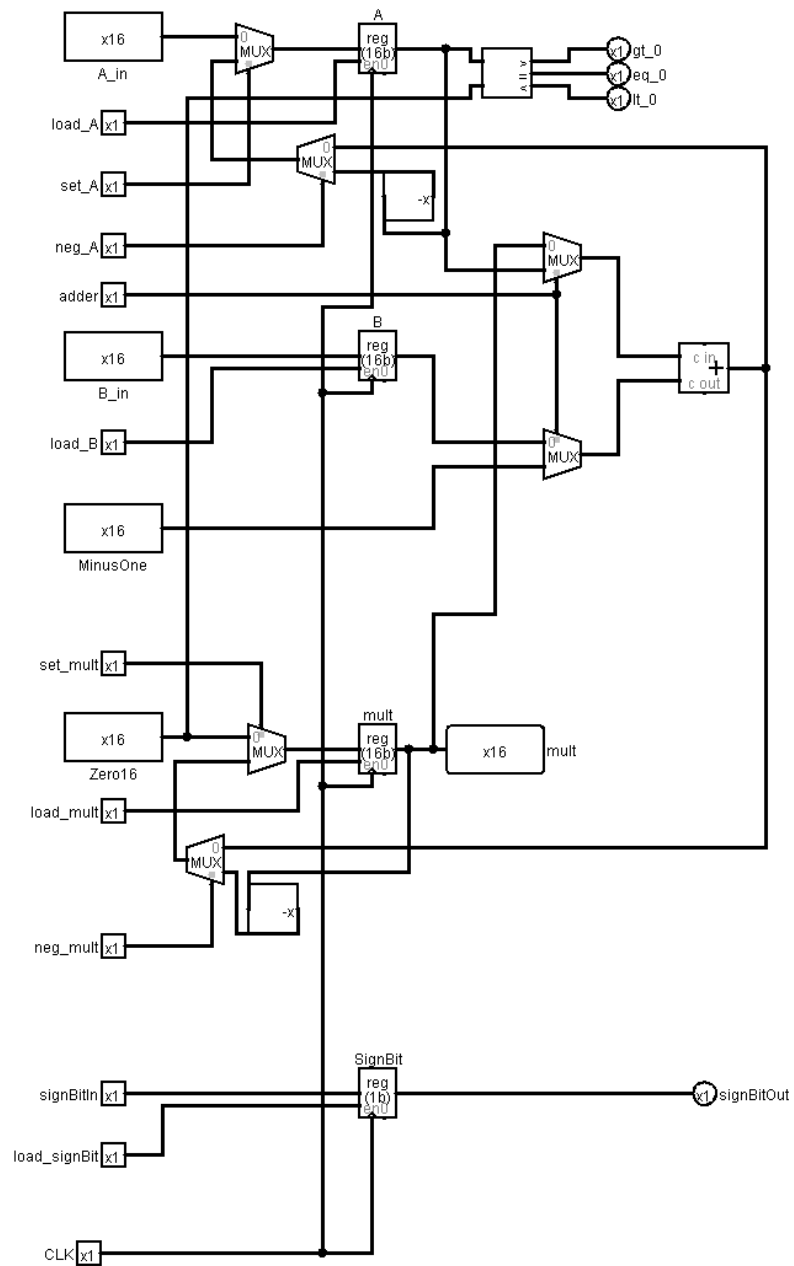

New State Diagram

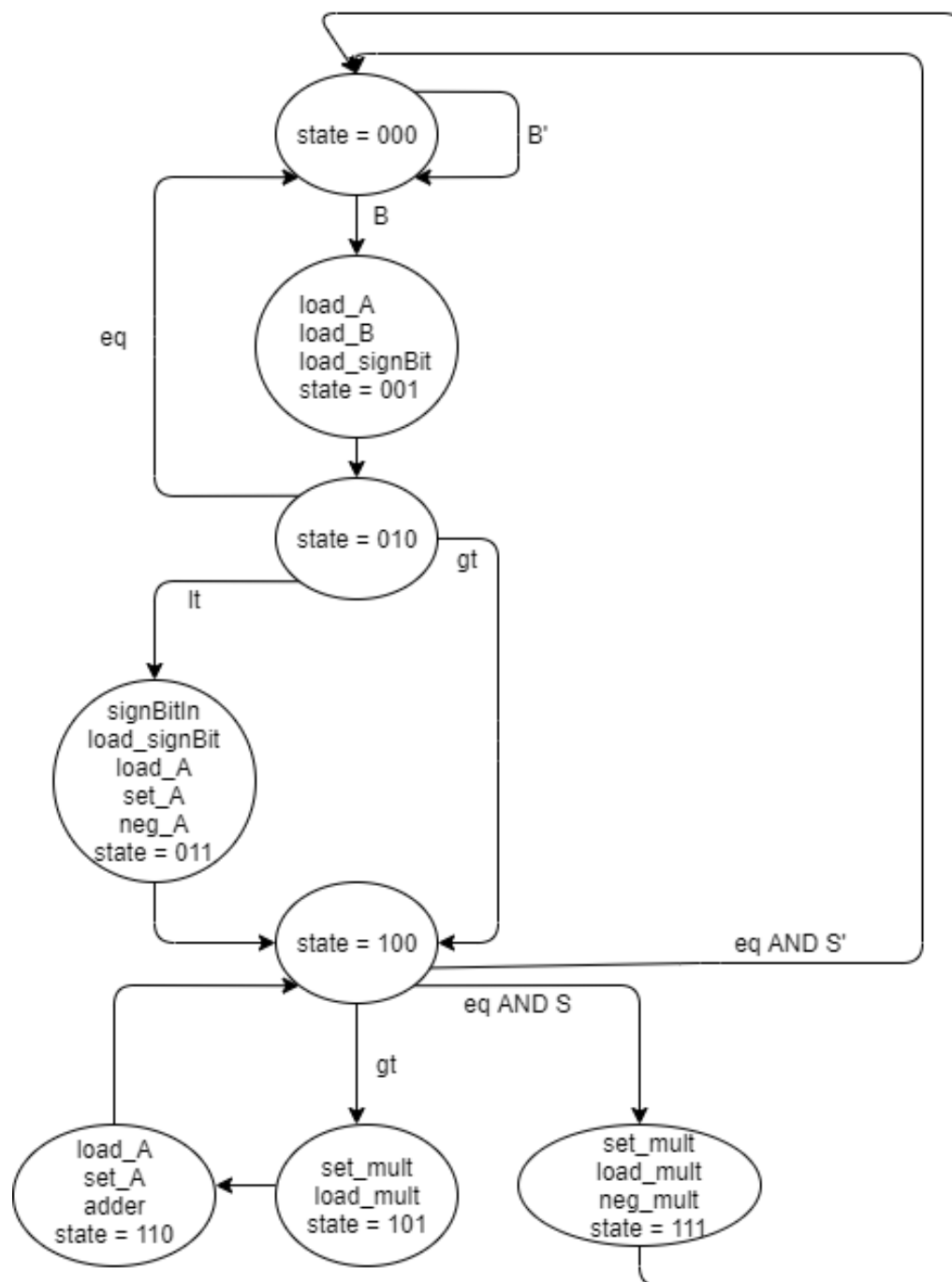

Truth Table and Boolean Expressions

s2	s1	s0	gt	eq	ls	S	B	n2	n1	n0
0	0	0	x	x	x	x	0	0	0	0
0	0	0	x	x	x	x	1	0	0	1
0	0	1	x	x	x	x	x	0	1	0
0	1	0	1	0	0	x	x	1	0	0
0	1	0	0	1	0	x	x	0	0	0
0	1	0	0	0	1	x	x	0	1	1
0	1	1	x	x	x	x	x	1	0	0
1	0	0	1	0	0	x	x	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	x	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	x	0	0	0
1	0	1	x	x	x	x	x	1	1	0
1	1	0	x	x	x	x	x	1	0	0
1	1	1	x	x	x	x	x	0	0	0

s2=current state bit, s1=current state bit, s0=current state bit, gt=greater than, eq=equal, S=sign bit,
n2=next state bit, n1=next state bit, n0=next state bit.

$$n_2 = s_2' \cdot s_1 \cdot s_0' \cdot gt + s_2' \cdot s_1 \cdot s_0 + s_2 \cdot s_1' \cdot s_0' \cdot gt + s_2 \cdot s_1' \cdot s_0' \cdot eq \cdot S + s_2 \cdot s_1' \cdot s_0 + s_2 \cdot s_1 \cdot s_0'$$

$$n2 = s2'.s1.(gt + s0) + s2.s1'.s0'.(gt + eq.S) + s2(s1 \text{ XOR } s0)$$

$$n1 = s2'.s1'.s0 + s2's1.s0'.lt + s2.s1'.s0'.eq.S + s2.s1'.s0$$

$$n1 = s1'.(s0 + (s2.eq.S)) + s2'.s1.s0'.lt$$

$$no = s2'.s1'.s0'.B + s2'.s1.s0'.lt + s2.s1'.s0'.gt + s2.s1'.s0'.eq.S$$

$$n_0 = s_2' \cdot s_0' \cdot (s_1' \cdot B + s_1 \cdot lt) + s_2 \cdot s_1' \cdot s_0' \cdot (gt + eq \cdot S)$$

[illegible]

S5 (101)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
S6 (110)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
S7 (111)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0

Load_A = S1 + S3 + S6

Set_A = S3 + S6

Neg_A = S3

Load_B = S1

Set_mult = S5 + S7

Load_mult = S1 + S5 + S7


Neg_mult = S7

SignBitIn = S3

Load_signMit = S1 + S3


Adder = S6

Control Unit

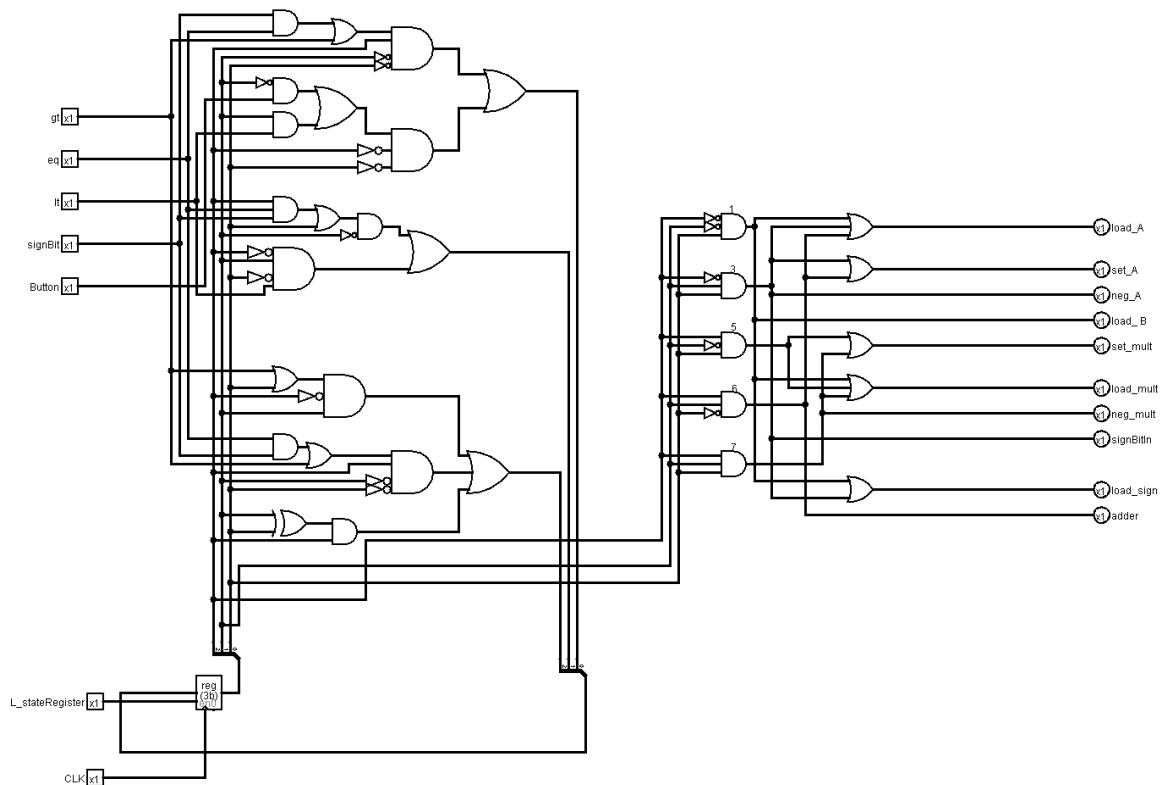

Test

- **Case 1 (positive - positive)**

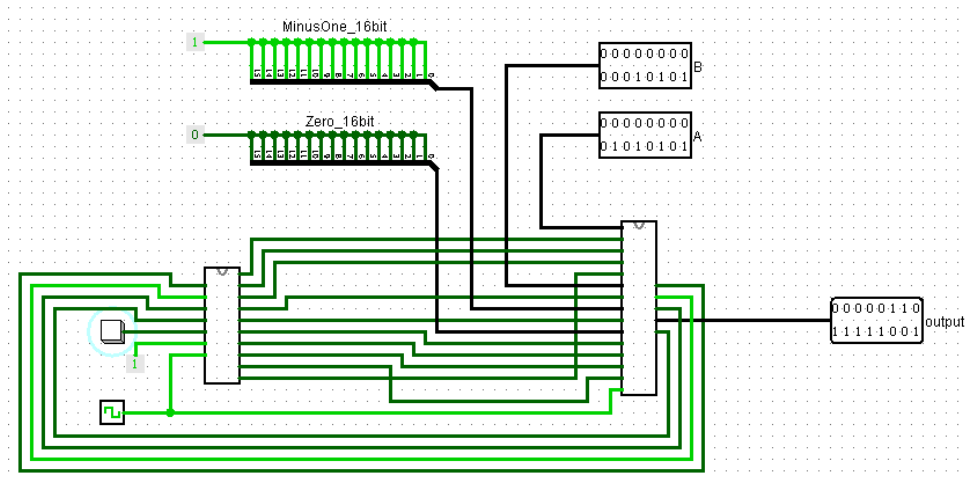


A = 00000000 00010101 = 21

B = 00000000 01010101 = 85

Output = 00000110 11111001 = 1785

- **Case 2 (negative - positive)**

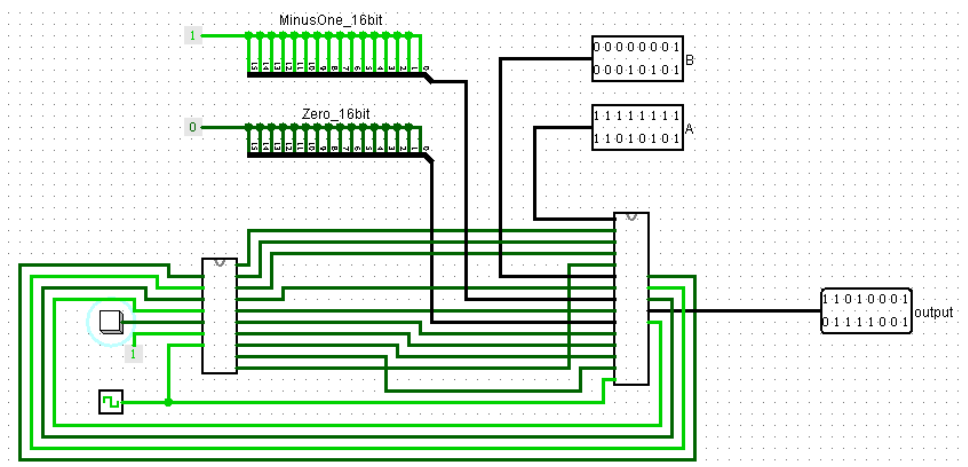


A = 11111111 11010101 = -43

B = 00000001 00010101 = 277

Output = 11010001 01111001 = -11911

- **Case 3 (positive- negative)**

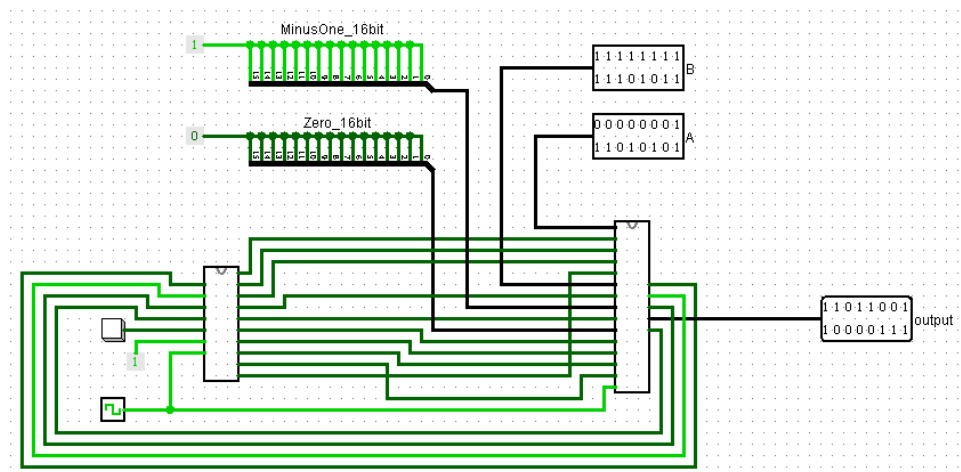


A = 00000001 11010101 = 469

B = 11111111 11101011 = -21

Output = 11011001 10000111 = -9849

- **Case 4(negative - negative)**

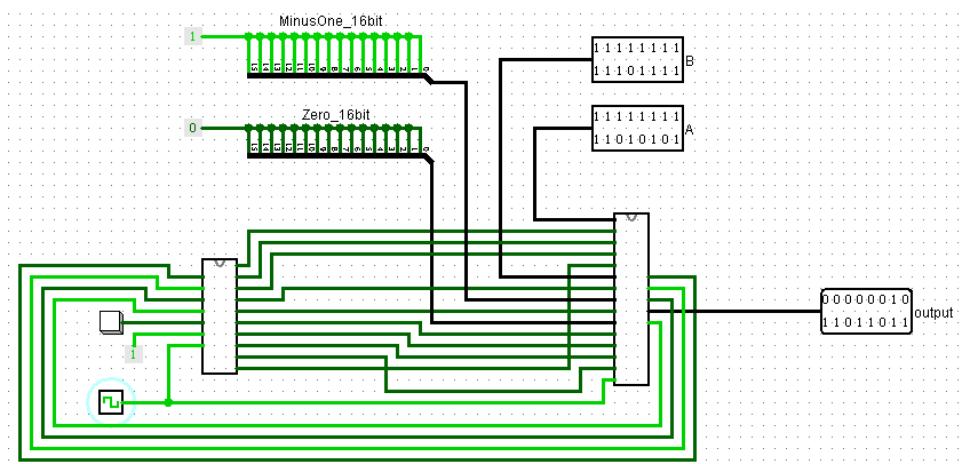

A = 11111111 11010101 = -43

B = 11111111 11101111 = -17

Output = 00000010 11011011 = 731