


CSE 232 SPRING 2020

PROJECT 1

Ali Bahar

171044066

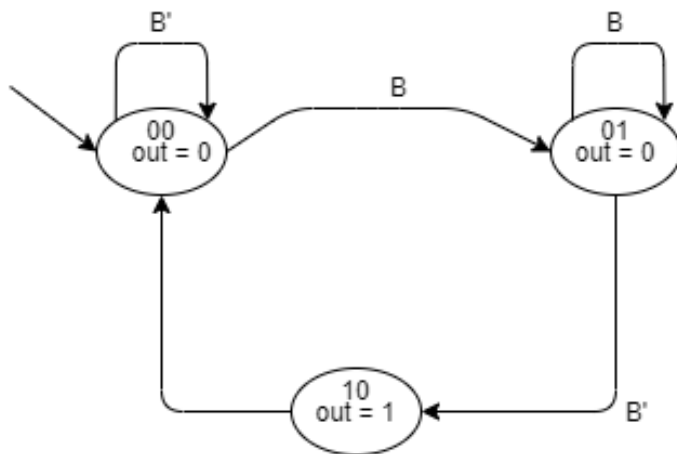I have used this diagram to be able to prevent the pressing a button for long time.




B	s1	s0	n1	n0	out
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

$$n1 = B'.s1'.s0$$

$$n0 = B.s1'$$

$$out = s1.s0'$$

This is the main diagram.

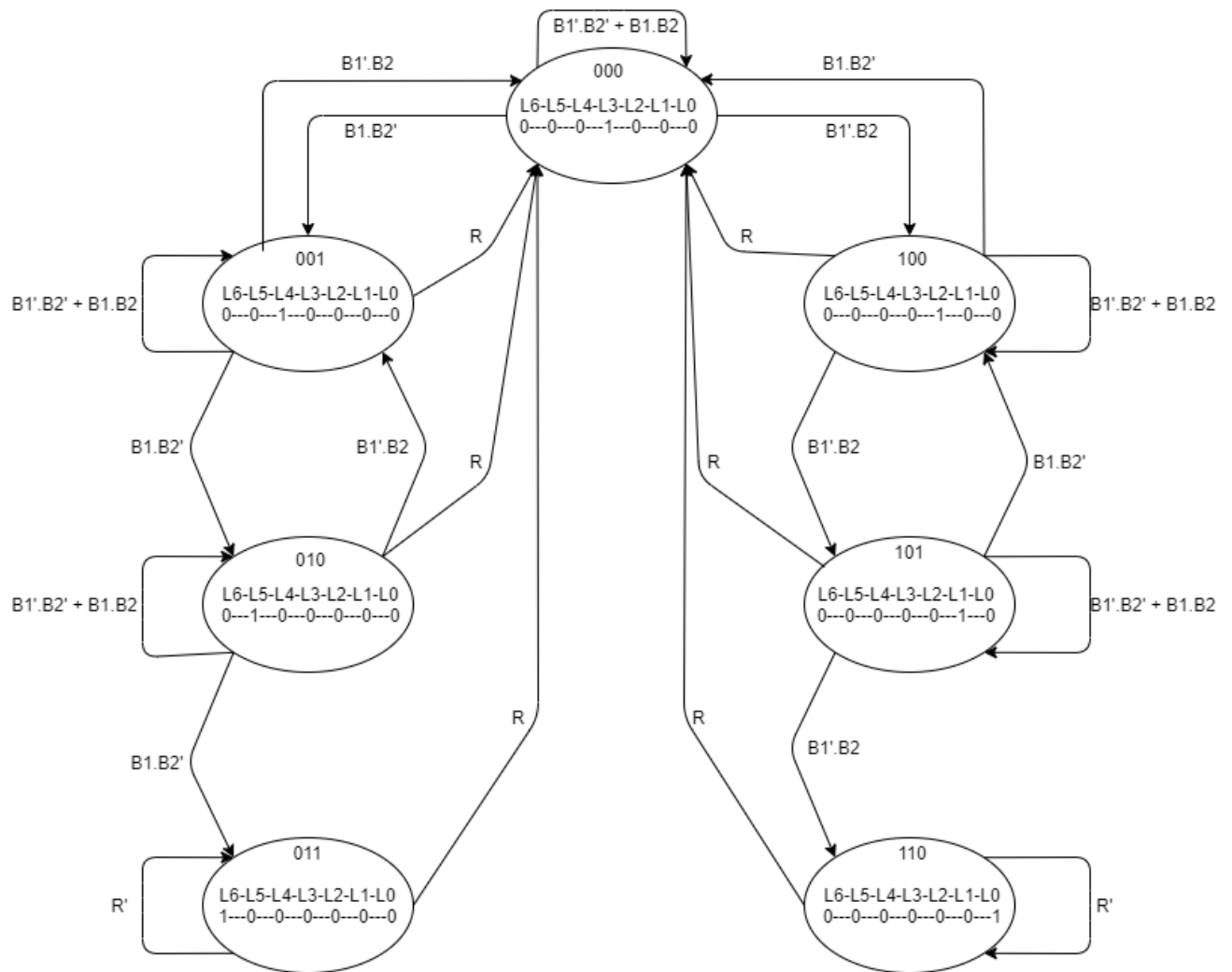

B1	B2	s2	s1	s0	n2	n1	n0	L6	L5	L4	L3	L2	L1	L0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	00
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$\begin{aligned}
n2 = & B1'.B2'.s2.s1.s0' + B1'.B2.s2.s1.s0' + B1.B2'.s2.s1.s0' + B1.B2.s2.s1.s0' + \\
& B1'.B2'.s2.s1'.s0' + B1'.B2'.s2.s1'.s0 + \\
& B1'.B2.s2.s1'.s0' + B1'.B2.s2.s1'.s0 + \\
& B1.B2.s2.s1'.s0' + B1.B2.s2.s1'.s0 + \\
& B1'.B2.s2'.s1'.s0' + B1.B2'.s2.s1'.s0
\end{aligned}$$

$$n2 = s2.s1.s0' + B1'.B2'.s2.s1' + B1'.B2.s2.s1' + B1.B2.s2.s1' + s1'.(B1'.B2.s2'.s0' + B1.B2'.s2.s0)$$

$$\begin{aligned}
n1 = & B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + \\
& B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + \\
& B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + \\
& B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0 + B1.B2.s2.s1.s0
\end{aligned}$$

$$n1 = s2'.s1.s0 + s2.s1.s0' + B1.s2'.s1.s0' + B2'.s2'.s0(B1 \text{ XOR } s1) + B1'.B2.s2.s1'.s0$$

$$\begin{aligned}
n0 = & B1'.B2'.s2'.s1.s0 + B1'.B2.s2'.s1.s0 + B1.B2'.s2'.s1.s0 + B1.B2.s2'.s1.s0 + \\
& B1.B2'.s2'.s1'.s0' + B1.B2'.s2'.s1.s0' + \\
& B1.B2.s2'.s1'.s0 + B1.B2.s2.s1'.s0 + \\
& B1'.B2'.s2'.s1'.s0 + B1'.B2'.s2.s1'.s0 + \\
& B1'.B2.s2'.s1.s0' + B1'.B2.s2.s1'.s0' +
\end{aligned}$$

$$n0 = s2'.s1.s0 + B1.B2'.s2'.s0' + B1.B2.s1'.s0 + B1'.B2'.s1'.s0 + B1'.B2.s0'.(s1 \text{ XOR } s2)$$

I have added the reset button to next state wires by using an and gate for each next state wire.

$$L6 = s2'.s1.s0$$

$$L5 = s2'.s1.s0'$$

$$L4 = s2'.s1'.s0$$

$$L3 = s2'.s1'.s0'$$

$$L2 = s2.s1'.s0'$$

$$L1 = s2.s1'.s0$$

$$L0 = s2.s1.s0'$$

