

**CSE 331/503**


**Computer Organization**

**Homework 3**

**Ali Bahar – 171044066**
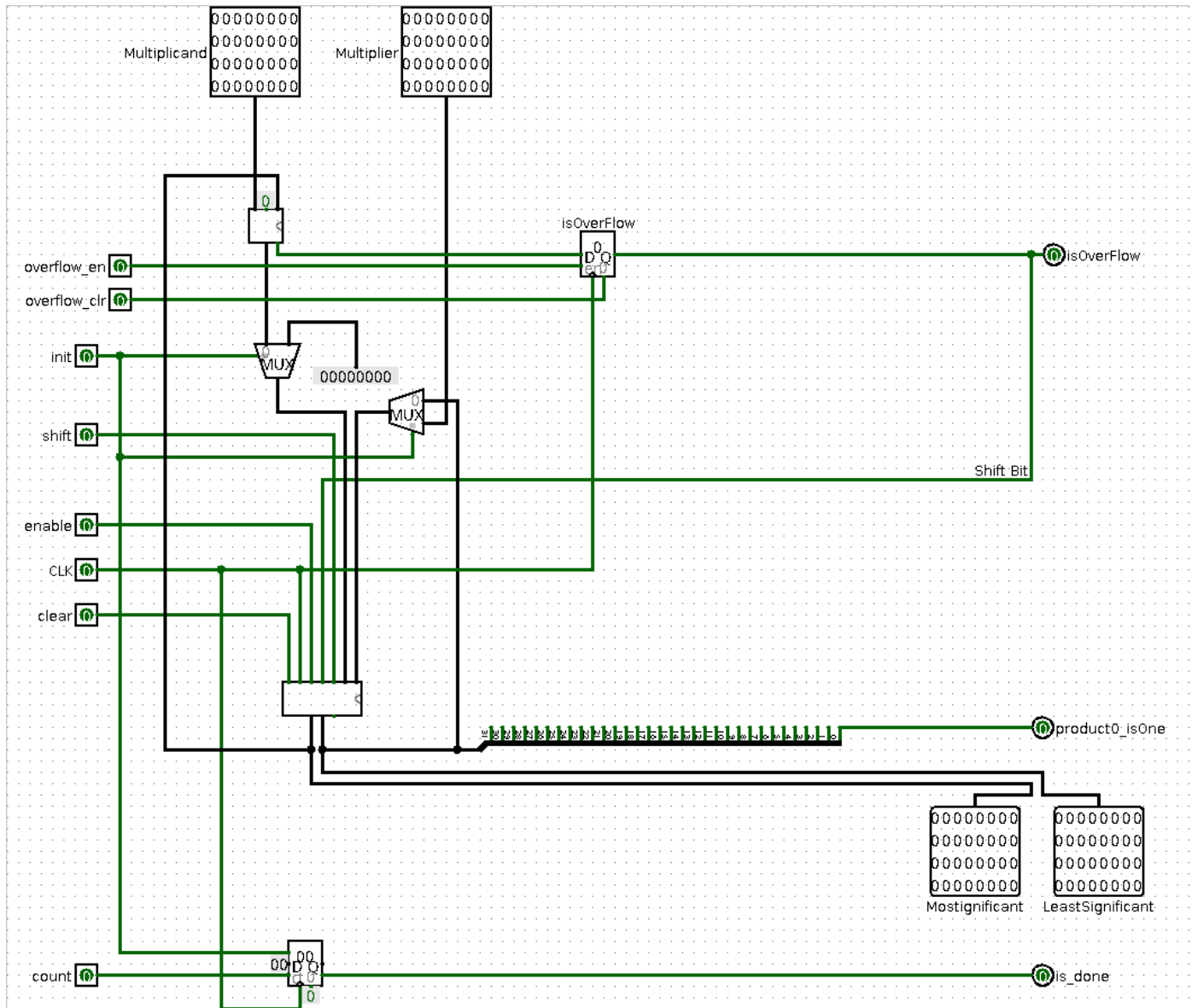
## Datapath Design:

I have designed adder and shift register.




## Truth Table:

s2	s1	s0	start	Product_0	Is_done	n2	n1	n0
0	0	0	0	x	x	0	0	0
0	0	0	1	x	x	0	0	1
0	0	1	x	x	x	0	1	0
0	1	0	x	0	x	1	0	0
0	1	0	x	1	x	0	1	1
0	1	1	x	x	x	1	0	0
1	0	0	x	x	x	1	0	1
1	0	1	x	x	0	0	1	0
1	0	1	x	x	1	0	0	0


$$n2 = s2'.s1.(s0'p'+s0') + s2.s1'.s0'$$

$$n1 = s1'.s0.(s2' + s2.done') + s2'.s1.s0$$
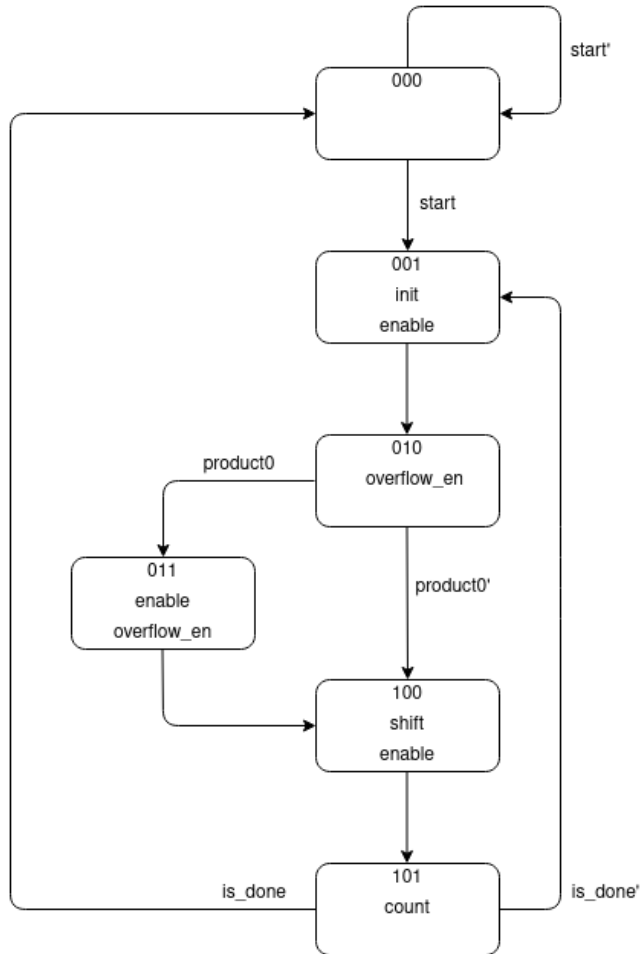
$$n0 = s1'.s0'(s2'.start + s2) + s2's1s0'.p$$




## Control Unit Design:

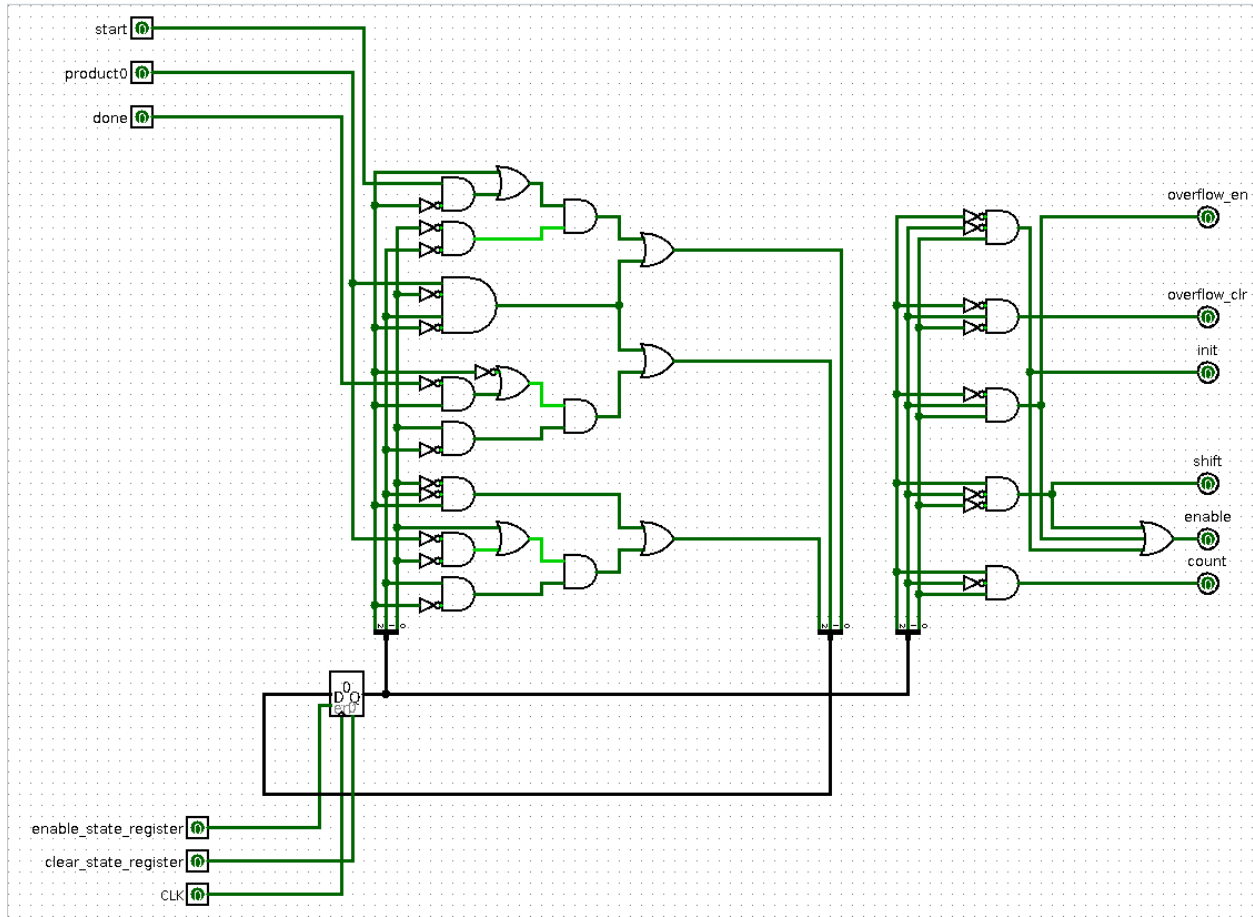


All Tests are added to "mult32.circ".


### Test Case 1:

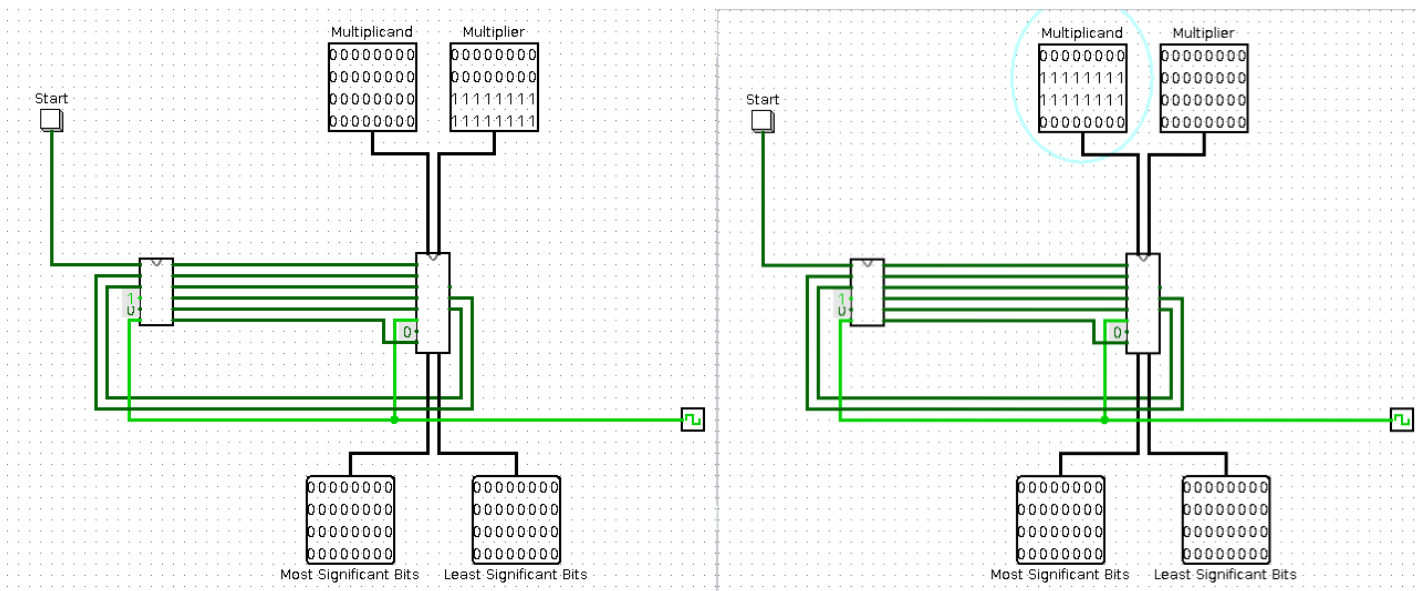


### Test Case 2:

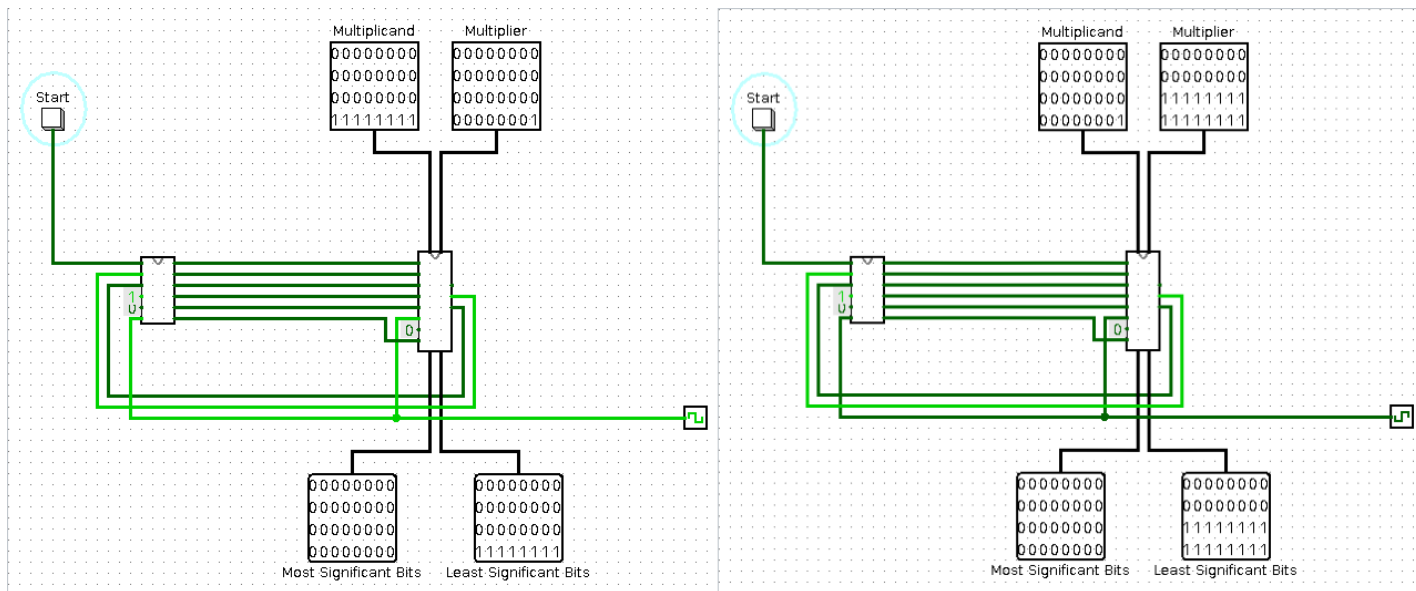


### Test Case 3:

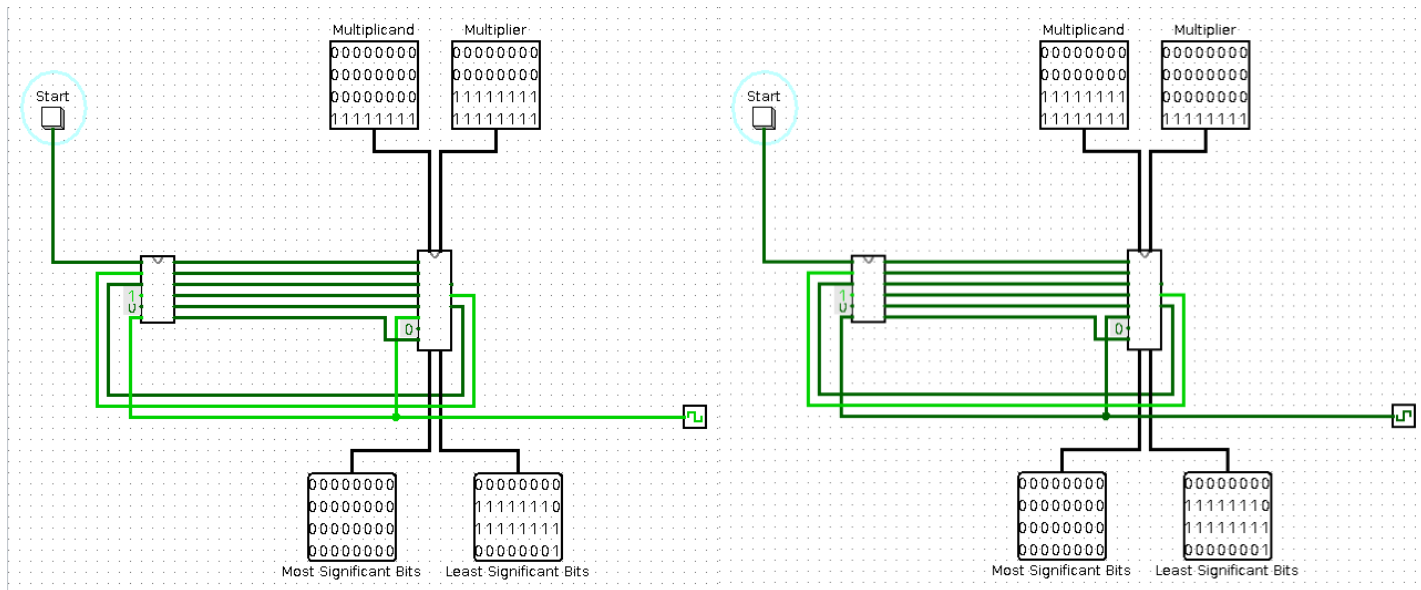


### Test Case 4:

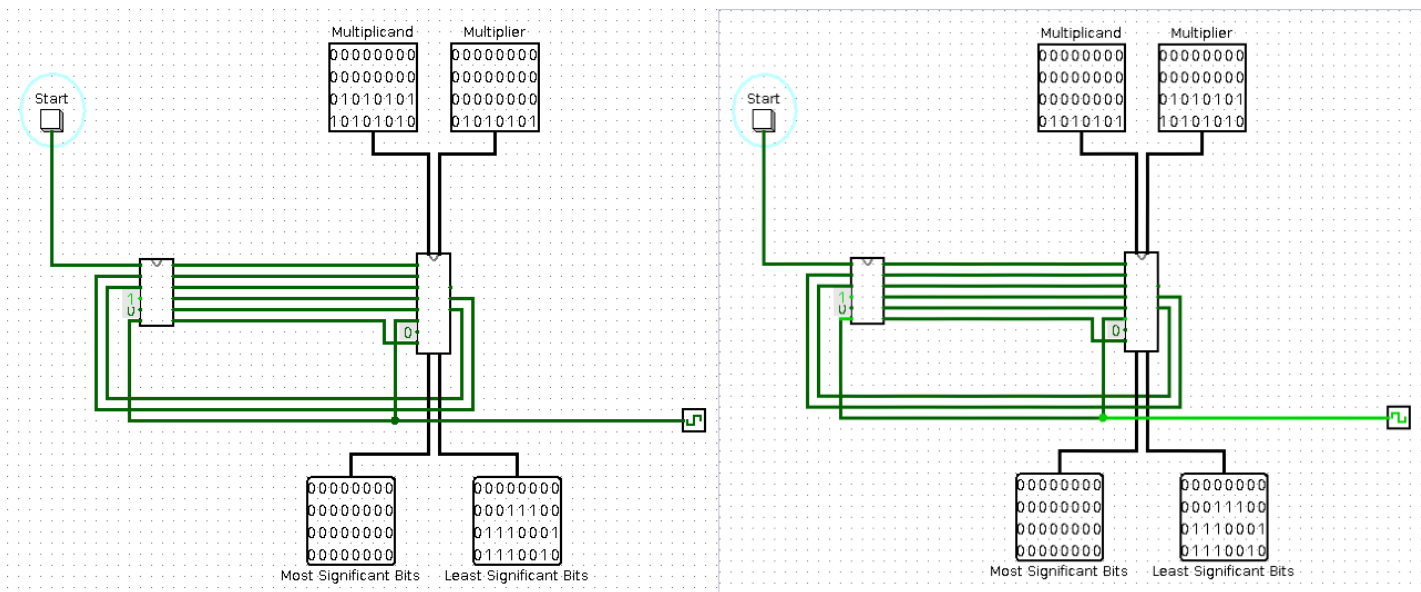


## Test Case 5:

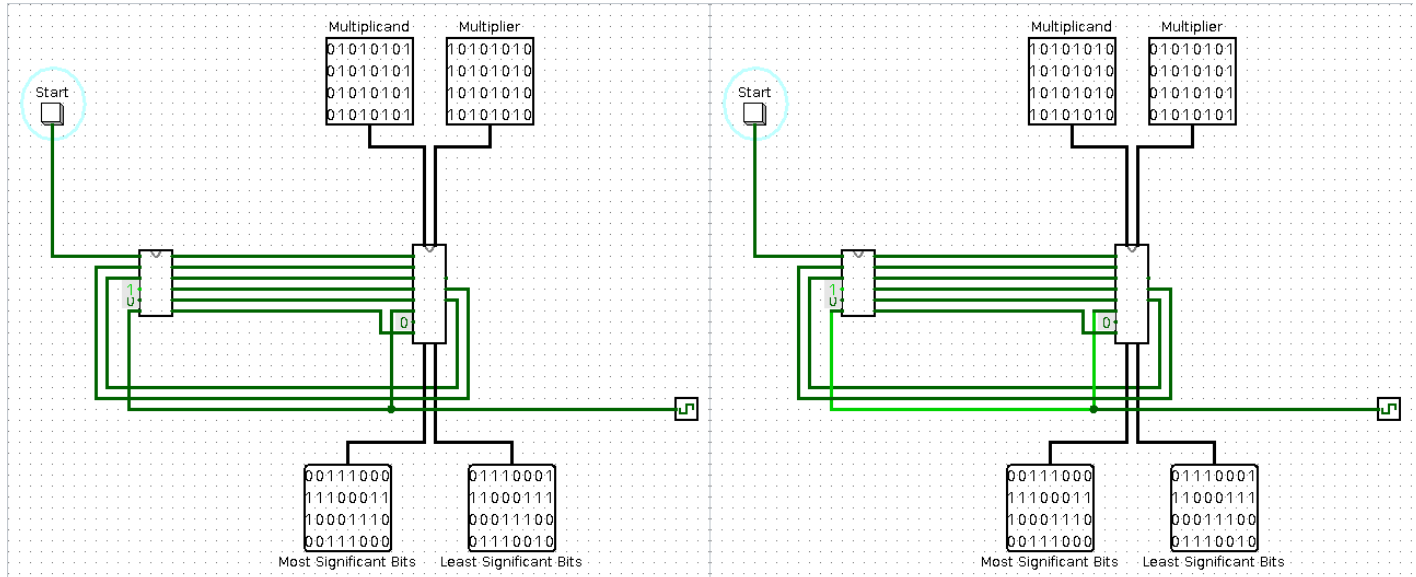

## Test Case 6:

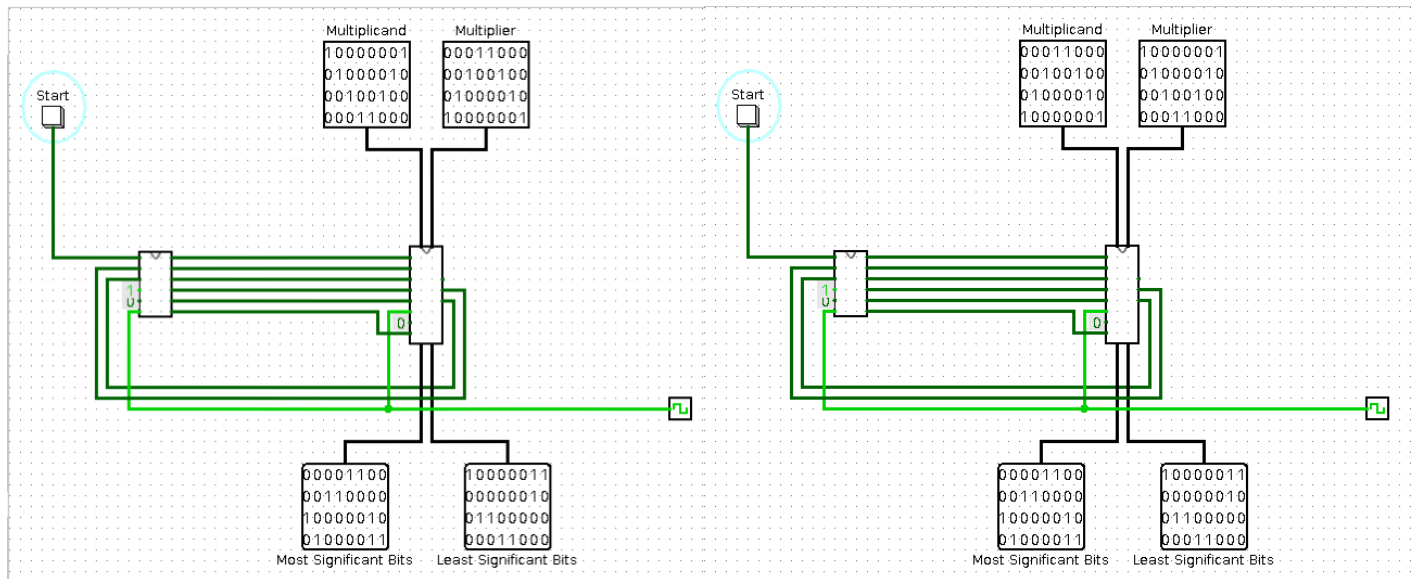

### Test Case 7:

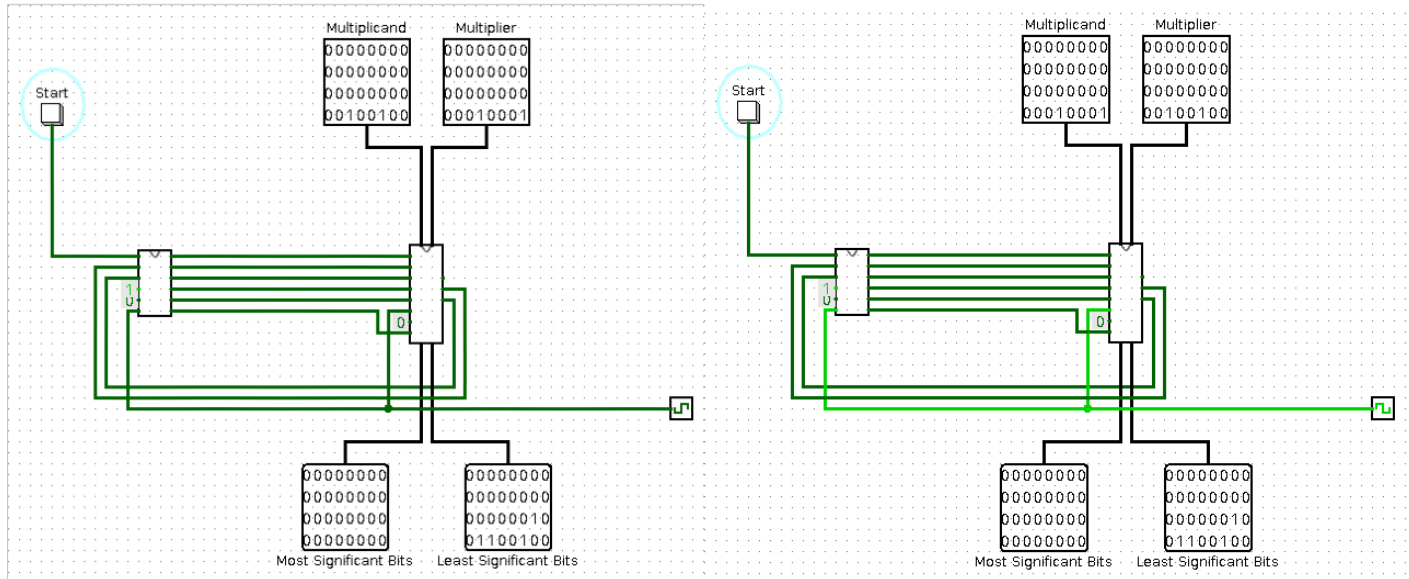

### Test Case 8:

